

# گزارش کار پروژه نهایی پردازنده‌ی RISC-V

درس: آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

استاد: مهندس محمد لالی

دانشجو: بهنیا فرهد


شماره‌ی دانشجویی: ۹۸۲۰۲۳۰۲۰

زمستان ۱۴۰۰

در این گزارش سعی میکنم تمام بخش‌هایی را که انجام داده‌ام به طور کامل شرح دهم. اما متأسفانه نتوانستم

بخش ۲ پروژه که پردازنده‌ی پایپ لاین شده بود را بسازم.

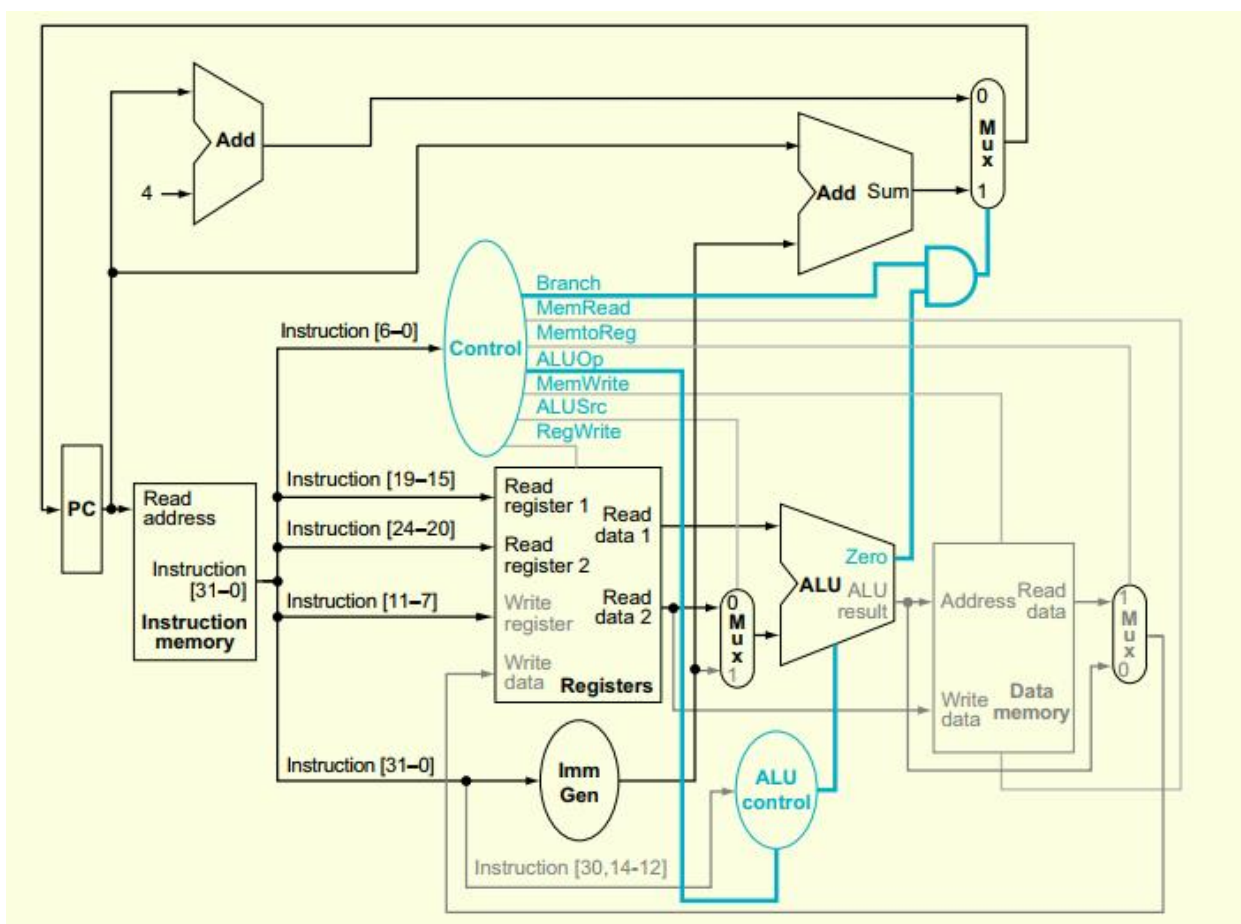Data path ای که قصد پیاده سازی آن را داریم:



۱. پردازنده‌ی ما از PC یا همان Program counter شروع می‌شود. این ماژول برای دسترسی به آدرس دستوری که

قرار است اجرا شود استفاده می‌شود. بدین گونه که با استفاده از یک Mux، هر بار یا ۴ بایت به مقدار آدرس

قبلی خود اضافه می‌کند، یا اگر از دستورات jal, bne, beq و... استفاده شود، آن مقدار آدرس مخصوصی که به

این ماژول ارسال می‌شود را می‌گیرد. عمل جمع توسط یک جمع کننده به نام adder.v انجام می‌شود.

۲. سپس داده‌ی خروجی PC به یک رجیستر ۶۴ بیتی که دستورالعمل خوانده شده از حافظه را در خود نگه

می‌دارد ارسال می‌شود، تا دستور خوانده شود و بخش‌های مختلف دستورالعمل به واحد‌های مختلف ارسال

شود و دستور بعد از دیگد شدن اجرا شود.

۳. ۱. دستور به یک Register File که رجیسترهای مختلفی در آن قرارداده شده ارسال می‌شود تا در انجام

محاسبات و اجرای دستورات از آنها استفاده کنیم. همزمان با آن (صفحه‌ی بعد)

۲. بخشی از دستور دودویی شده به واحد Control که مغز متفکر سیستم ماست فرستاده می شود که قرار

است به کمک دستورالعملی که بصورت ورودی دریافت می کند سیگنال های خروجی کنترل کننده را صادر

کند. این سیگنال ها به بخش های مختلفی ورود پیدا کرده و مشخص می کنند هر قسمت به چه صورت و با

چه ترتیبی کار کنند. در نهایت همزمان با دو مورد قبلی ->

۳. بخشی از دستور به واحد Sign extend یا Immediate Generator ارسال می شود. این واحد کمک می کند تا

یک عدد را با حفظ ارزش اش، به تعداد بیت های بیشتری توسعه دهیم، که در پروژه ما یک عدد ۳۲ بیتی را با

حفظ ارزش به یک عدد ۶۴ بیتی تبدیل می کند.

۴. بعد از مرحله ی قبلی، داده ها به واحد ALU Control ارسال می شود تا مشخص شود که چه عملی روی داده های

ورودی ALU باید صورت گیرد؛ که این عمل ها شامل جمع، تفریق، logical and، logical or است. خود واحد ALU

نیز دو ورودی (از واحد ALU Control) گرفته و طبق مقدار سیگنالی که از این واحد میآید ، پردازش موردنظر را

روی دو داده ورودی انجام می دهد.

۵. سپس داده ی خروجی مرحله ی قبل به واحد Data Memory که می تواند تعدادی رجیستر در کنار پردازنده

باشد (که همان کار RAM یا Cache را انجام می دهد)، ارسال می شود. برنامه های اسمبلی (کد ماشین) در این

حافظه نوشته می شود، البته کاربرد دیگر آنن وشتن و خواندن داده در آن است که می توان اعدادی را در

خانه های آن نوشت یا از آن خواند.

### بخش سوم گزارش کار:

**Hazard ها:** در بین ۵ دستور داده شده، دو Hazard در خط های اول و دوم (استفاده از رجیستر ۲۰x) و در

خط های دوم و سوم (استفاده از رجیستر ۲۱x) داریم.